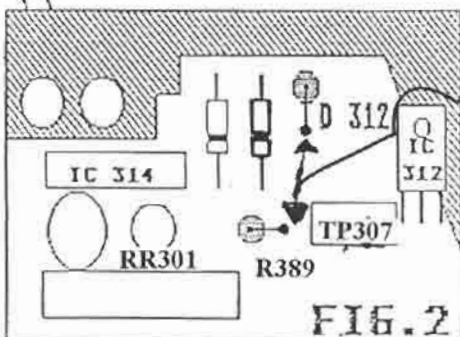


Ausschnittvergrößerung

Änderung für den Frequenzbereich 26 - 28 MHz oder 28 bis 38 MHz.

Eine Drahtbrücke von der Diode D 312 nach R 389,
 TP 388 (= Diode 312)
 TP 387 (= R 389)
 Abgleich nicht nötig.



Maak draadverbinding tussen punt R389 en D312

